## Examen práctico Automatismos · Preguntas tipo test · SOLUCIONES

Corrección: aciertos − 0,66 × fallos; nota = resultado × 4 / 20. Las marcadas con * son preguntas ya trabajadas en los tests; el resto son nuevas.

| Nº | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | X | | |
| 2 | X | | | |
| 3 | | | X | |
| 4 | | X | | |
| 5 | | | X | |
| 6 | | | X | |
| 7 | | | | X |
| 8 | X | | | |
| 9 | | X | | |
| 10 | | | | X |

| Nº | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|
| 11 | | | X | |
| 12 | | | X | |
| 13 | X | | | |
| 14 | X | | | |
| 15 | | | | X |
| 16 | | X | | |
| 17 | | | | X |
| 18 | | X | | |
| 19 | | | | X |
| 20 | X | | | |

| Nº | Resp. | Tema | Por qué |
|---|---|---|---|
| 1 | b | T4 · 4.1 | D es el 1/L1 y F el 5/L3 del contactor; B es el 2/T1 del térmico. Los demás (13, A2, 96, 98) son de mando. |
| 2 | a | T4 · 4.1 / T2 · 2.3 | G es el A2 de la bobina: A1 va a la fase y A2 al neutro. En el relé térmico no hay ningún tornillo para el neutro. |
| 3 | c | T3 · 3.3 / T2 · 2.9 | A es el 13. El 13-14 va en paralelo con la marcha: el 13 con el 3 del pulsador y el 14 con su 4 y con A1. |
| 4 | b | T2 · 2.11 / T4 · 4.4 | C es el 98. El 97-98 es NA: se cierra al saltar el térmico. El 95-96 (E es el 96) se abre para parar. |
| 5 | c | T4 · 4.4 / T1 · Parte 2, §2 | E es el 96. El 95-96 va arriba del todo, antes del paro: la fase entra por el 95 y sale por el 96 hacia el paro. |
| 6 * | c | T3 · 3.2 (¡OJO!) | En paralelo hay que pulsar los tres para cortar. Por eso los paros van siempre en serie. |
| 7 * | d | T3 · 3.1 (¿Por qué?) | Serie = «uno y otro»: así las dos manos están fuera de peligro. |
| 8 * | a | T3 · 3.3 (paso 5) | La realimentación es la memoria: al irse la luz, el 13-14 se abre y el contactor «olvida» que estaba en marcha. |
| 9 * | b | T3 · 3.7 | Para mover el motor está el contactor; el relé solo maneja señales de mando. |
| 10 | d | T2 · 2.2 | Compara la corriente que entra con la que sale. Los cables los protege el magnetotérmico y el motor, el relé térmico. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | c | T2 · 2.10 / T3 · 3.7 | 1.ª cifra: el orden (2 = segundo contacto). 2.ª cifra: 1 común, 2 NC, 4 NA. |
| 12 | c | T2 · 2.9 (¡OJO!) | La tensión de la bobina tiene que ser la del mando. Una de 24 V a 230 V se quema al instante. |
| 13 | a | T3 · 3.3 | Sin el 13-14 en paralelo con la marcha, al soltar el pulsador la bobina se queda sin corriente. |
| 14 | a | T3 · 3.4 | Los paros van en serie: con abrir uno se corta el único camino. Las marchas, en paralelo: basta una para arrancar. |
| 15 | d | P2 · 2.3 d) / R3 | Los tres 83-84 van en serie: -H4 solo se enciende con los tres contactores en marcha. |
| 16 * | b | P2 · 2.4 c) / T3 · 3.5 | El 53 está antes del contacto. La fase llega por -S3; lo que no pasa es al 54 ni a la bobina de -KM3. |
| 17 | d | P2 · 2.4 / T2 · 2.9 (ejemplo 3) | El 53-54 es NA: abierto en reposo (OL). Al empujar el testigo, el contactor cambia y se cierra. |
| 18 | b | P2 · 2.4 b) / d) | -H5 avisa de que -Q1 está subido: va directo después de -Q1, antes del paro total. |
| 19 | d | P2 · 2.3 e) / T3 · 3.1 | El 83 está antes del contacto. Lo que no tiene fase es el 84 de -KM3, porque ese 83-84 está abierto: por eso -H4 sigue apagado. |
| 20 | a | P1 · proceso (¡OJO!) / T2 · 2.9 | La continuidad se mide con -Q1 bajado, y entonces los contactores ya no están en marcha. Con tensión la medida no vale y puedes estropear el polímetro: en marcha se mide en tensión (V~). |